## Instituto Tecnológico de Buenos Aires

### 22.14 ELECTRÓNICA IV

# Trabajo práctico de laboratorio 2: Convertidores DC/DC Realimentados

### Grupo 2

Goytía, Agustín	56023
Laguinge, Juan Martín	57430
Parra, Rocío	57669
REINA KIPERMAN, Gonzalo	56102

### Profesores

AGUIRRE, Miguel Pablo COSSUTTA, Pablo Martín SALVATI, Matías Damián WEILL, María Alejandra

Presentado: 08/05/2020

TP1:	Convertidores	DC/DC

22 14	Electrónica	4
44.14	Electronica	4

Gruno	2
CTLUDO	

 $\mathbf{2}$ 

_	
T	1.
10	dico
	dice

1. Modulación PWM y realimentación	2
------------------------------------	---

2. Convertidor boost para lámpara LED de potencia

- 1. Modulación PWM y realimentación
- 2. Convertidor boost para lámpara LED de potencia